
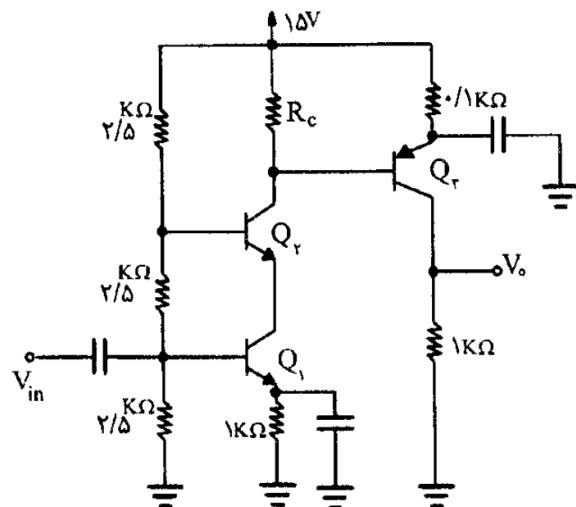


### تمرین سری سوم درس الکترونیک عمومی

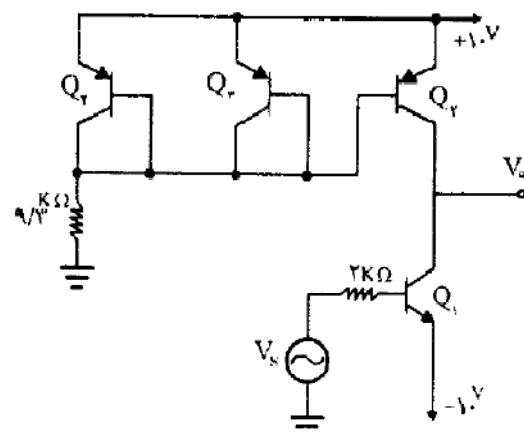
۱. در مدار شکل زیر که برای همه ترانزیستورها  $V_{BE}=0.7\text{ V}$  و  $\beta=200$  فرض می‌شود،  $R_C$  چقدر باشد تا سطح ولتاژ dc خروجی ۷ ولت شود.




۲. بهره ولتاژ در مدار زیر چقدر است؟  $\beta=200$ ,  $V_{BE}=0.7\text{ V}$ ,  $V_A=100\text{ V}$



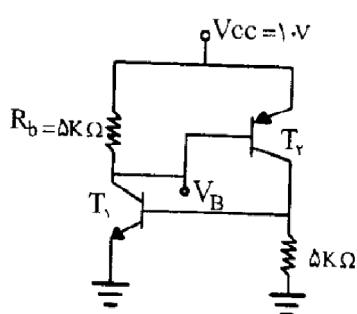
۳. در مدار شکل زیر با فرض قطع بودن ترانزیستور  $T_1$  ولتاژ  $V_B$  را تعیین کنید.



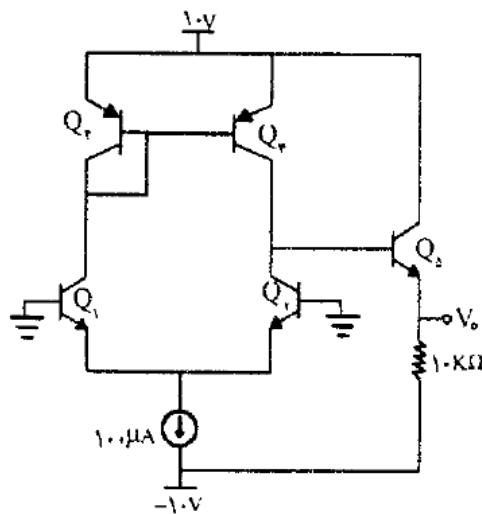
۴. در شرایطی که  $V_o = 0$  ، جریان ترانزیستورهای  $Q_1$  ،  $Q_2$  چقدر خواهد بود؟ ( $\beta = h_{fe} = 100$ )



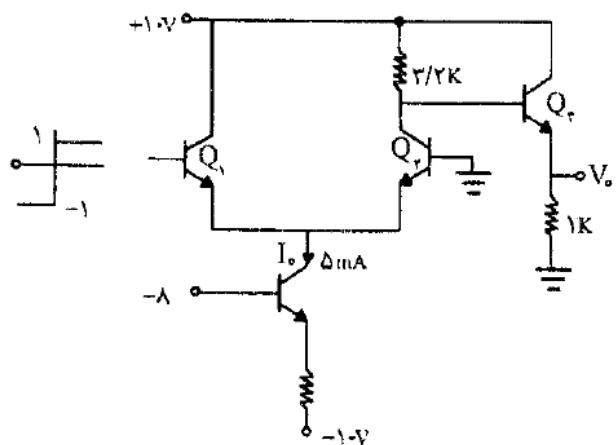
۵. در مدار شکل مقابل برای همه ترانزیستورها  $V_{CE(sat)} \approx 0$  ،  $V_{BE(ON)} = 0.7$  V ،  $\beta = 200$  . اگر ورودی  $V_{in}$  به صورت پله از -1 Volt به +1 Volt برود تغییرات ولتاژ خروجی چقدر خواهد بود؟



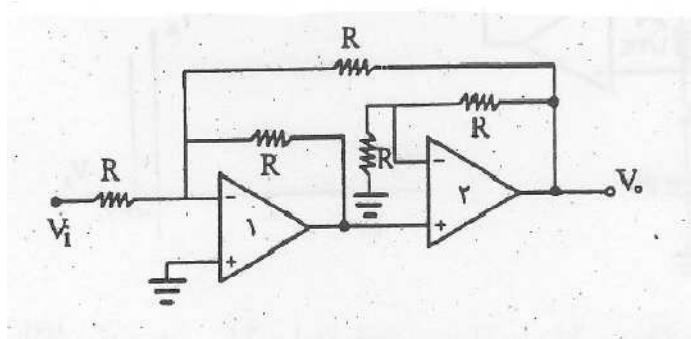
۶. بهره ولتاژ  $V_o / V_i$  مدار رویرو را بدست آورید.




۷. در مدار شکل زیر  $V_{CE(sat)} = 0.2 \text{ V}$  و  $|V_{BE(ON)}| = 0.7 \text{ V}$  چقدر است؟

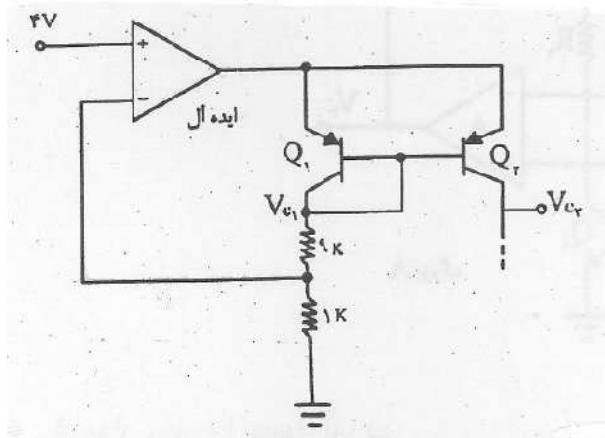

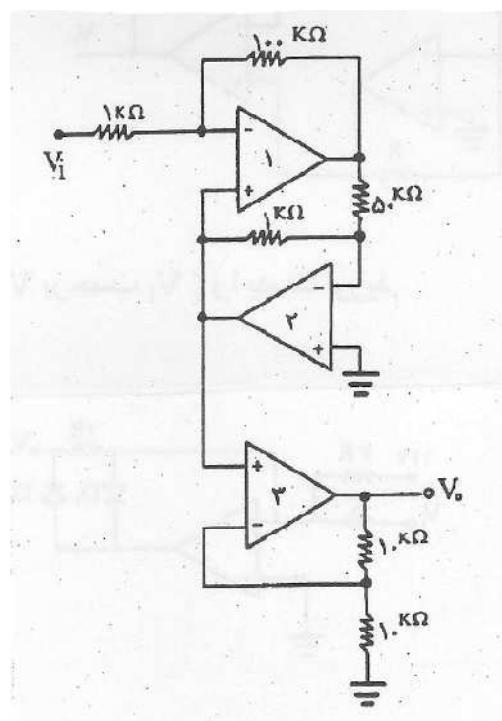
۸. در مدار زیر ولتاژ خروجی به ازای ورودی  $V_i=10 \text{ mV}$  چقدر است؟



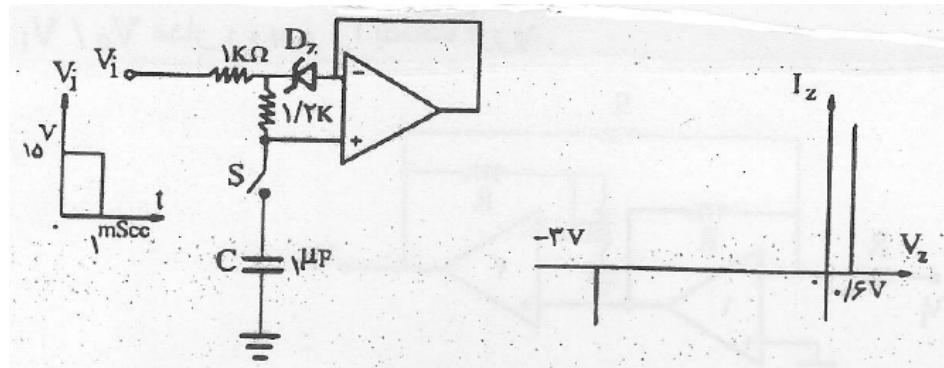
۹. در مدار نشان داده شده در شکل *OP-AMP* ایده آل بوده و دیود زنر دارای مشخصه نشان داده شده در شکل است. در صورتی که کلید *S* در لحظه  $t = 0$  بسته شده و ولتاژ اولیه خازن صفر باشد، ولتاژ دو سر خازن در لحظه  $t = 2 \text{ ms}$  چقدر است؟



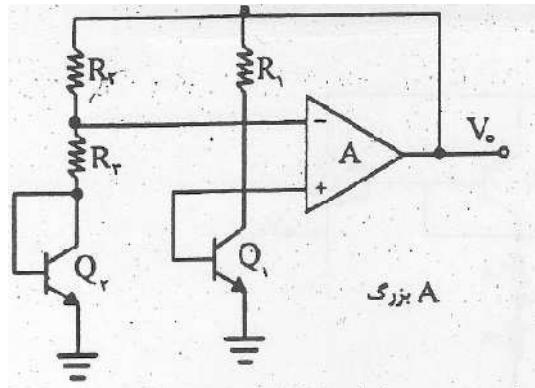۱۰. در مدار شکل زیر ولتاژ خروجی  $V_o$  را برحسب  $V_T$ ,  $V_{BE}$  و مقادیر مقاومتها بدست آورید. ترانزیستورها را مشابه فرض کنید.



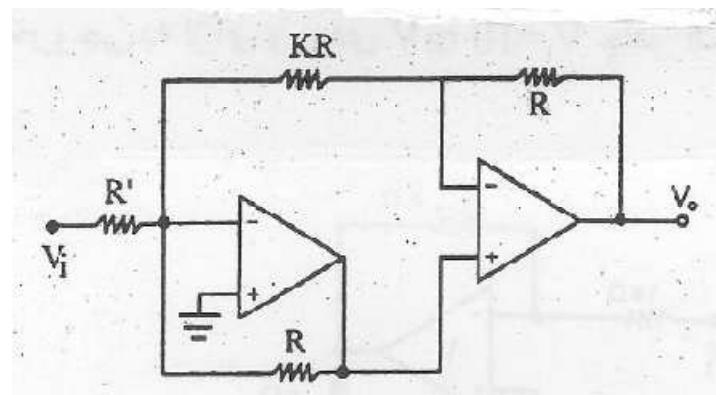۱۱. بهره ولتاژ  $A_v = V_o / V_i$  مدار زیر را بدست آورید.



۱۲. مشخصه مدار زیر (رابطه  $V_o$  بر حسب  $V_i$ ) را بدست آورید.

