

بسمه تعالى




دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان


۹۳/۸/۲۰

## امتحان میان ترم درس الکترونیک عمومی

۱- در مدار شکل زیر پاسخ فرکانسی مدار  $\left| \frac{V_o}{V_i}(\omega) \right|$  را بدست آورید.

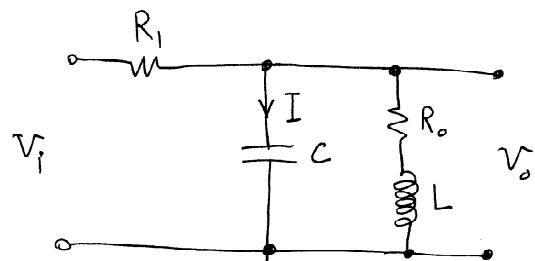

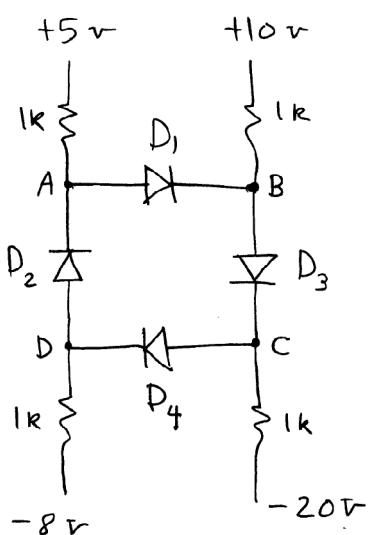
۲- در مدار شکل زیر وضعیت دیودها و جریان آنها و ولتاژ نقاط A، B، C و D را بدست آورید.  
 $V_D(\text{ON}) = 0.6 \text{ V}$



۳- در مدار شکل زیر حداقل دامنه سیگنال متقارن خروجی چند ولت است؟ ضریب تقویت و امپدانس

$$V_{BE} = 0.7V, V_{CE(sat)} = 0, \beta = 100$$


(خازنهای مدار را بسیار بزرگ فرض کنید)

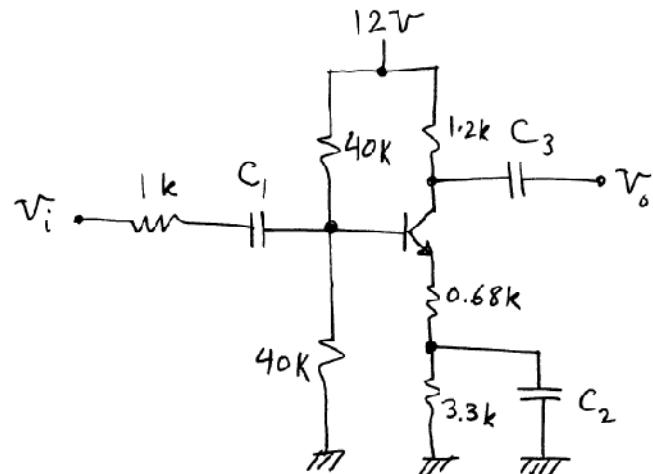

۴- در مدار تنظیم کننده ولتاژ (regulator) زیر داریم و  $V_{BE(on)} = 0.7V$ ,  $\beta = 50$ ,  $V_i = 15V$ :

$$R_L \cdot V_z = 6V, P_z(\max) = 25mW, I_z(\min) = 0.5mA$$

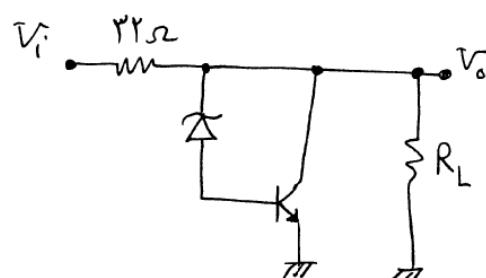کند تا رگولاتور کار خود را به خوبی انجام دهد؟



موفق باشید